



Centro de Profissionalização e Educação Técnica

Multisim fundamentos (2024)

Aluno(a):

CPF:

Data:

Atividade Prática Final

INSTRUÇÕES:

- ✓ Esta Atividade contém questões totalizando 10 (dez) pontos;
- ✓ Você deve preencher dos dados no Cabeçalho para sua identificação:

Nome /CPF/Data

- ✓ Ao terminar salve o arquivo no formato .PDF ou .DOCX;
- ✓ Envio o arquivo pelo sistema no local indicado;
- ✓ Em caso de dúvidas consulte o seu Tutor.

OBS.: ATENÇÃO O NÃO PREENCHIMENTO DOS DADOS ACARRETARÁ NA ANULAÇÃO DA ATIVIDADE.

- 1) Monte um circuito em série (Resistores) e efetue a medição de corrente e tensão em cada resistor, monte um circuito paralelo e efetue a medição de corrente em cada resistor e de tensão no circuito. (atenção o “prts” precisa aparecer a datana parte de baixo) Exemplo.



